

الاسم	اختبار بالشهادي	الدائرة الخامسة
اللقب	فومادة الإيقاظ العلمي	اللغة العربية
القسم: السنة الخامسة	الثلاثي الثاني ٢٠٢٥	مدرسة

السند 1: انقطع التيار الكهربائي فجأة فأسرعت لأحضرت مكشافاً فضحطت عدة مرات على القاطعة لكن المكشاف لم يضيء.


التعليمة 1: لماذا حسب رأيك
الفرضية 1:
الفرضية 2:

السند 2: نزعنا المصباح من المكشاف ووضعت في دائرة كهربائية كنت قد كونتها مع رفاقي في حصة الإيقاظ العلمي وضعت المصباح في مكانه وترقبت لكن المصباح لم يضيء.

التعليمة 3: أسقي أجزاء الدارة الكهربائية



التعليمة 4: أتمم التمثيل البياني لدائرتي الكهربائيتين واذكر سبب عدم إضاءة المصباح.

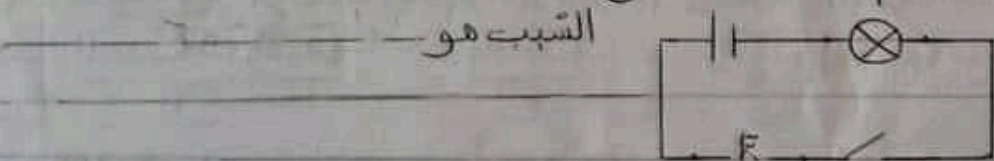

التعليمة 5: اصحح الخطأ حتى يضيء المصباح



التعليمة 1-4 هل سيضيء المصباح في كل حالة؟ أعلل إجابتك



التعليمة 1-5 أنقل الرسم وأجزاء المصباح وأصنع المخطط لمن وجد



التعليمة 1-6- أكتب صوات أَوْ خطأ داخل الإطار

العازل هو ما يمنع بمرور التيار الكهربائي خلاله

ليضيء المصباح الكهربائي يجب توافق فولطيته بفولطية المصباح

كل السوائل ناقلة للتيار الكهربائي

هواء المحيط عازل للتيار الكهربائي

السند 4: سمعت الأم بما وقع لابنهما الوحيد أحمد فأسرفت إليه

تولولاً وتصبيحاً. دخلت المنزل لاهثةً محمزةً الوجه وما ان رأت

ابنهما خاليساً على الأريكة حتى صمته إلى بها وصدرها يعلو ويخفيض.

التعليمة 1-4 لماذا وصلت الأم لاهثة؟

4.التعليمة 4-4 كان صدر الأم يعلو ويخفيض أكتب تحت كل مخطط:

حركة شهيق/حركة زفير وأعلل سبب ذلك

